

## Lab 1

1. 3-input OR gate.  $(A+B+C)$ 

A	B	C	$A+B+C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

2. 3-input NAND gate.  $(A.B.C)'$ 

A	B	C	$(A.B.C)'$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

### 3. (A AND B) OR NOT C

A	B	C	A.B	C'	(A.B)+C'
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1


### 4. (NOT A OR NOT B) AND C

A	B	C	A'	B'	A'+B'	(A'+B').C
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0

### 2. Given the following Boolean expression: $F(X,Y, Z) = X.Z + X.Y' + X'.Y.Z$

X	Y	Z	X.Z	X.Y'	X'.Y.Z	F(X,Y,Z)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1

**B.**

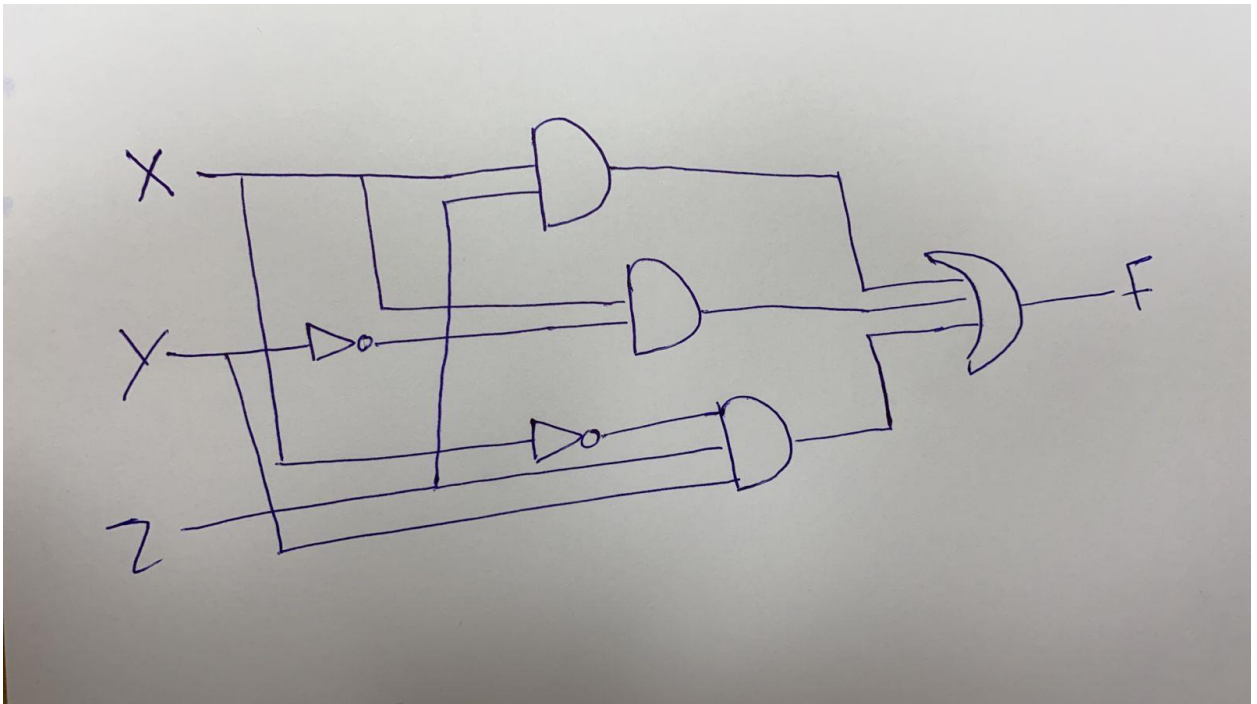

**c. Build the circuit in part b using the logisim Software.**

